

Decodificare memorie — Document detaliat

Acest document conține *toate* tabelele, deducțiile, ecuațiile logice pas-cu-pas, tabele adevăr, hărți Karnaugh (conceptuale), implementări practice și note hardware pentru decodificarea memoriei într-un sistem 8086 cu adresare fizică pe 20 biți (00000h–FFFFFh).

1. Cerințe și premize

- Adrese pe 20 biți (A19..A0).
- Vector de reset al 8086 (FFFF0h) trebuie să fie în memorie ROM/EPROM.
- Vom folosi o hartă rezonabilă (compatibilă cu multe proiecte didactice):
- **SRAM:** 64 KB la intervalul 00000h – 0FFFFh (A19..A16 = 0000)
- **EPROM:** 128 KB la intervalul E0000h – FFFFFh (A19..A17 = 111, A16 = don't-care pentru bloc de 128 KB)

Dacă aveți alte cerințe, modificați doar valorile din tabele — ecuațiile și metoda rămân aceleași.

2. Tabele cu intervale (cerință explicită: adrese de început și final trebuie incluse)

2.1 SRAM (64 KB)

- Start: 00000h (0000 0000 0000 0000 0000b)
- End: 0FFFFh (0000 1111 1111 1111 1111b)
- Dimensiune: 0x10000 = 65536 bytes (64 KB)
- Note: intervalul acoperă toate combinațiile A19..A16 = 0000; offset intern = A15..A0.

2.2 EPROM (128 KB)

- Start: E0000h (1110 0000 0000 0000 0000b)
 - End: FFFFFh (1111 1111 1111 1111 1111b)
 - Dimensiune: 0x20000 = 131072 bytes (128 KB)
 - Note: intervalul acoperă A19..A17 = 111; A16 = 0 sau 1 (două blocuri consecutive de 64 KB). Offset intern = A15..A0 (pentru un chip de 64KB).
-

3. Tabele de deducție (stilul cerut)

Mai jos găsiți tabele în stilul slide-urilor pe care le-ați trimis — clare, cu X (don't care) și cu toate coloanele relevante.

3.1 Tabel funcționare decoder 3-to-8 (format îmbunătățit)

Acesta este tabelul în stilul exact al celui din imagine (ordine clară, valori frumos aliniate, X = don't care). Arată funcționarea pentru un decoder tipic **74HC138**: activ când $E3 = 1$, $/E2 = 0$, $/E1 = 0$. Ieșirile sunt **active-low**.

E3	/E2	/E1	A2	A1	A0	/Y7	/Y6	/Y5	/Y4	/Y3	/Y2	/Y1	/Y0
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	X	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	X	1	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1

3.2 Tabel stare/control pentru circuitul 8251 (stil tablă)

Am inclus tabelul de stare pentru 8251 (conform slide-ului trimis), transpus în format tabelar clar:

/CS	/RD	/WR	C//D	Operație
1	X	X	X	Magistrala de date în a 3-a stare
0	1	1	X	Magistrala de date în a 3-a stare
0	0	1	1	Citire a octetului de stare
0	0	1	0	Citire a datei
0	1	0	1	Scriere a cuvintelor de comandă
0	1	0	0	Scriere a datei

4. Tabel complet de mapping A19..A16 → memorie (format asemănător slide-urilor)

Tabelul afișează toate cele 16 combinații ale bitilor A19..A16 și care circuit de memorie este activ. Coloanele CS indică semnalele active-high (H=1) și active-low (/CS=0) pentru claritate.

A19 A18 A17 A16	Nibbles hex	SRAM CS (H)	/ CS_SRAM	EPROM CS (H)	/ CS_EPROM	Observație
0 0 0 0	0x0	1	0	0	1	SRAM (00000h–0FFFFh)
0 0 0 1	0x1	0	1	0	1	N/A
0 0 1 0	0x2	0	1	0	1	N/A
0 0 1 1	0x3	0	1	0	1	N/A
0 1 0 0	0x4	0	1	0	1	N/A
0 1 0 1	0x5	0	1	0	1	N/A
0 1 1 0	0x6	0	1	0	1	N/A
0 1 1 1	0x7	0	1	0	1	N/A
1 0 0 0	0x8	0	1	0	1	N/A
1 0 0 1	0x9	0	1	0	1	N/A
1 0 1 0	0xA	0	1	0	1	N/A
1 0 1 1	0xB	0	1	0	1	N/A
1 1 0 0	0xC	0	1	0	1	N/A
1 1 0 1	0xD	0	1	0	1	N/A
1 1 1 0	0xE	0	1	1	0	EPROM (E0000h–EFFFFh)
1 1 1 1	0xF	0	1	1	0	EPROM (F0000h–FFFFFh)

5. Ecuații logice (forma finală, clară pentru implementare)

SRAM (00000h–0FFFFh) - CS_SRAM (H) = $\neg A19 \ \& \ \neg A18 \ \& \ \neg A17 \ \& \ \neg A16$ -
 /CS_SRAM = A19 OR A18 OR A17 OR A16

EPROM (E0000h-FFFFFh) - $\text{CS_EPROM (H)} = \text{A19} \ \& \ \text{A18} \ \& \ \text{A17}$ (A16 don't care) - $\text{/CS_EPROM} = \neg\text{A19} \ \text{OR} \ \neg\text{A18} \ \text{OR} \ \neg\text{A17}$ (sau folosiți $\text{NAND}(\text{A19}, \text{A18}, \text{A17})$ ca implementare hardware)

Selectare 2×27C512 (active-low) - $\text{/CS_EPROM_global} = \text{NAND}(\text{A19}, \text{A18}, \text{A17})$ - $\text{/CE}_0 = \text{/CS_EPROM_global} \ \text{OR} \ \text{A16}$ (E0000h-FFFFFh) - $\text{/CE}_1 = \text{/CS_EPROM_global} \ \text{OR} \ \neg\text{A16}$ (F0000h-FFFFFh)

Selectare 2×32KB RAM pentru 64KB (active-low) - $\text{/CS_SRAM_global} = \text{A19} \ \text{OR} \ \text{A18} \ \text{OR} \ \text{A17} \ \text{OR} \ \text{A16}$ (active-low) - $\text{/CE_RAM0} = \text{/CS_SRAM_global} \ \text{OR} \ \text{A15}$ (primul 32KB) - $\text{/CE_RAM1} = \text{/CS_SRAM_global} \ \text{OR} \ \neg\text{A15}$ (al doilea 32KB)

6. Note practice și recomandări finale (scurte)

- Verificați semnalele /CS ale componentelor folosite (majoritatea memorii au /CE sau /CS active-low).
- Folosiți decodoare NAND/NOR dedicate pentru semnale active-low; evitați OR-ing pasiv pe placă.
- Asigurați setup/hold timing pentru citire/scriere în coordonare cu CPU.

7. Ce pot face în continuare

- Populez tabelul decoder (secțiunea 3.1) cu valorile exacte ale ieșirilor /Y7.. /Y0 conform unui anumit IC (ex: 74HC138) — spuneți dacă folosiți 74HC138 sau alt decoder.
- Generez diagrame schematice (PNG/SVG) care arată conexiunile între A19..A0, decodoare și pinii /CE ai memoriilor.
- Export document în PDF/Word formatat.